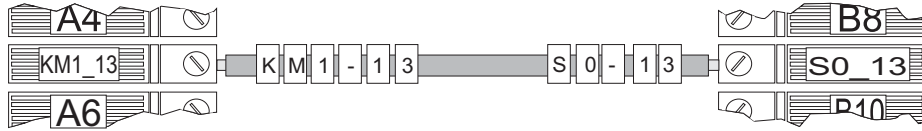



NUMERACIÓN DE CONDUCTORES



Primer método: Los conductores están etiquetados en sus extremos, con la numeración de los bornes de los aparatos a los que están conectados.




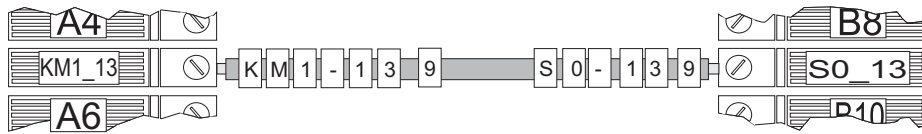
Segundo método: Cada cable lleva un número que nada tiene que ver con el borne al que está conectado.



Tercer método: En el extremos de cada conductor, se marca con el número de borne al que está conectado en el aparato y un número independiente como en el segundo método. Es una mezcla de los dos anteriores,.

ESQUEMAS DE REGLETEROS

Si se establecen elementos fuera del cuadro principal, se numerarán los regleteros de interior y los de exterior, de manera que los conductores estén identificados. En el ejemplo aparece X1 como regletero de interior y X2 como de exterior; al mismo tiempo se observa la nomenclatura de los conductores que realizarán la unión externa como 2, 3, y 4. Las nomenclaturas que llegan a las bornas, corresponden a los bornes de los elementos del cuadro a los que pertenecen.

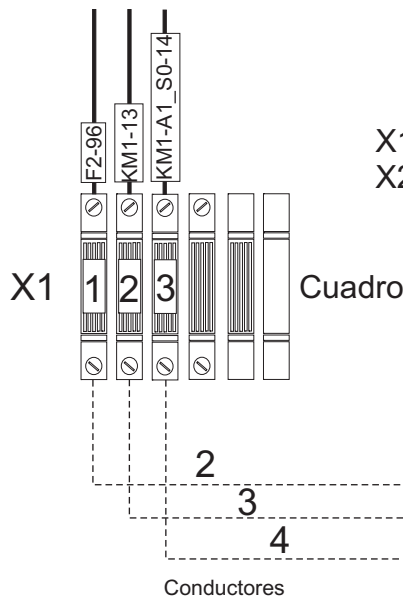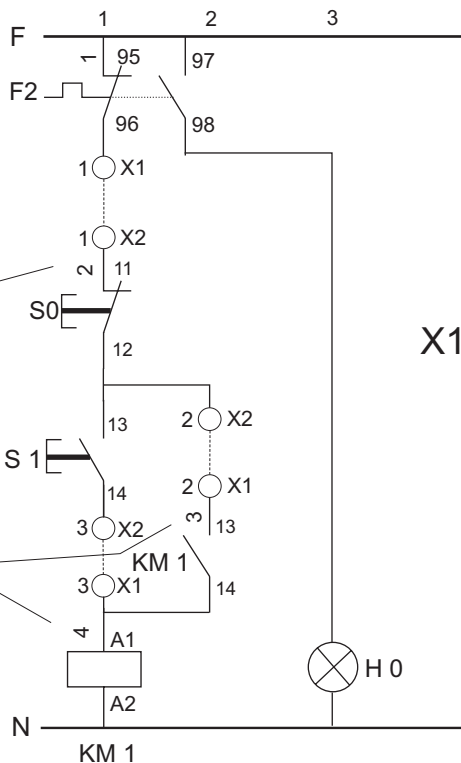

X1- Regletero interior del cuadro  
X2 - Relgletero exterior del cuadro

