
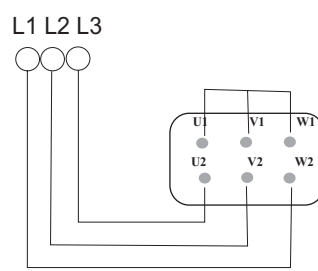


VELOCIDAD RÁPIDA MENOS POLOS

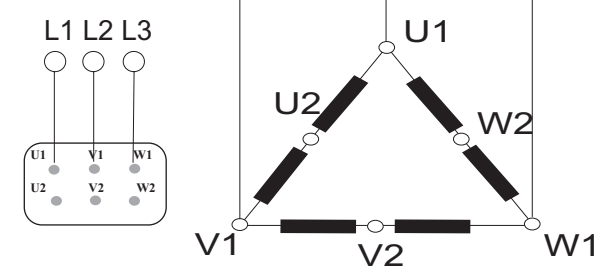

VELOCIDAD LENTA MÁS POLOS



www.aulaelectronica.es

Nombre: