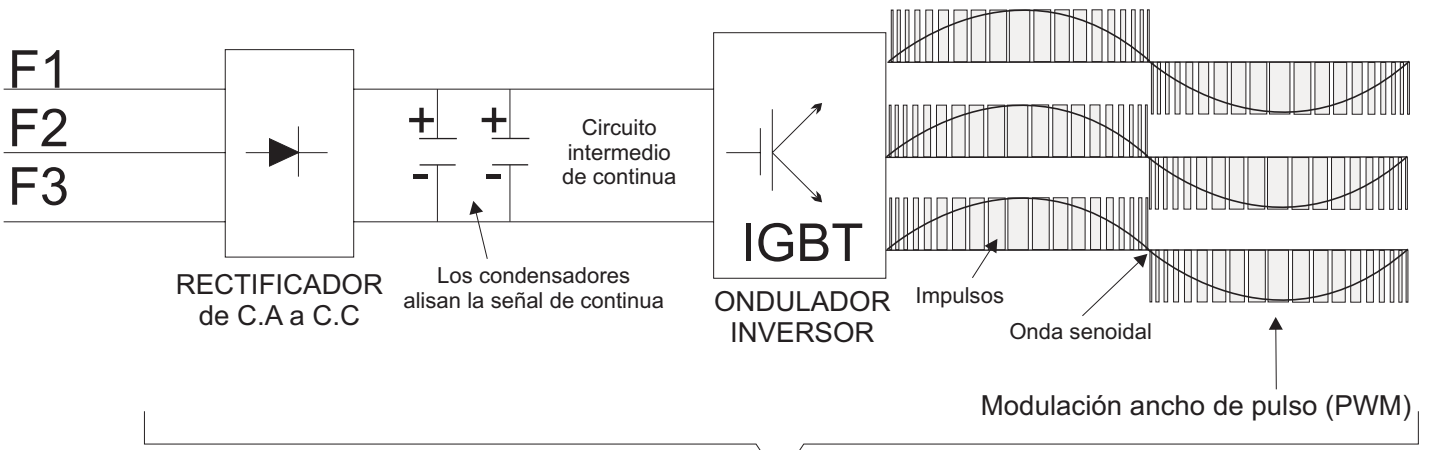
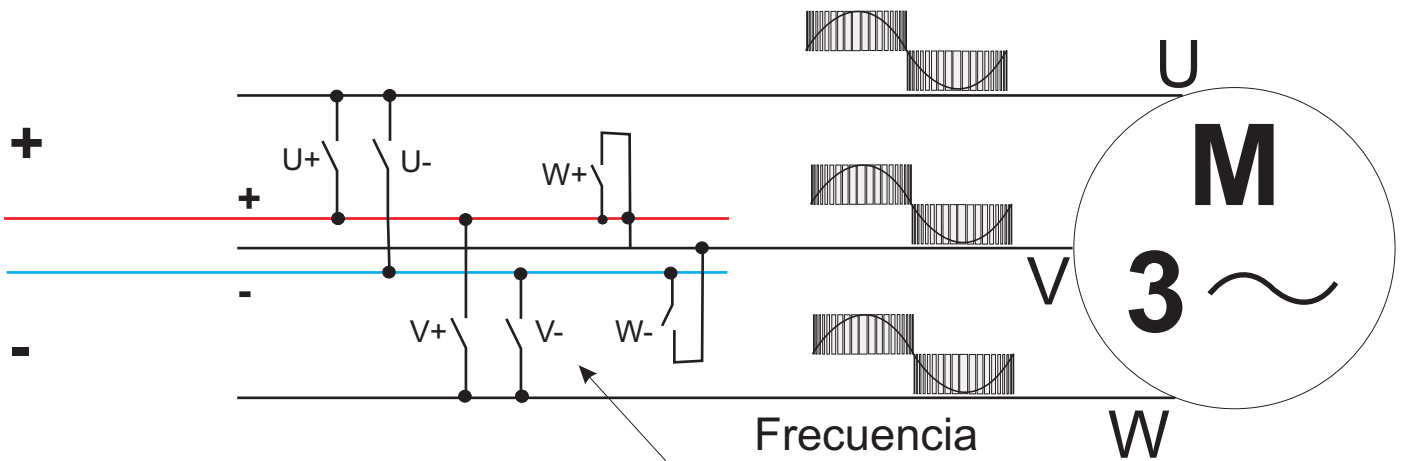


La composición fundamental que ejecuta la etapa de potencia de un variador de frecuencia son los transistores de potencia IGBT (Insulated Gate Bipolar t)



CONVERTIDOR



Función de los IGBT; nunca coincidirán pos. Y neg. de la misma fase (50.000 veces por segundo)

