


Donde:

- PIA 1 → Protección del circuito eléctrico.
- PIA 2 → Protección del circuito domótico.
- FA → Fuente de alimentación del circuito domótico.
- F → Filtro de la línea domótica por bus.
- Co → Conector de interconexión datos carril bus.
- 1.1.1 → Interface.
- 1.1.2 → Pulsador simple del sistema por bus.
- 1.1.3 → Salida binaria de dos canales del sistema por bus.
- E1 → Lámpara.




COMPONENTES

eib.pulsador.actuador 22-6-09


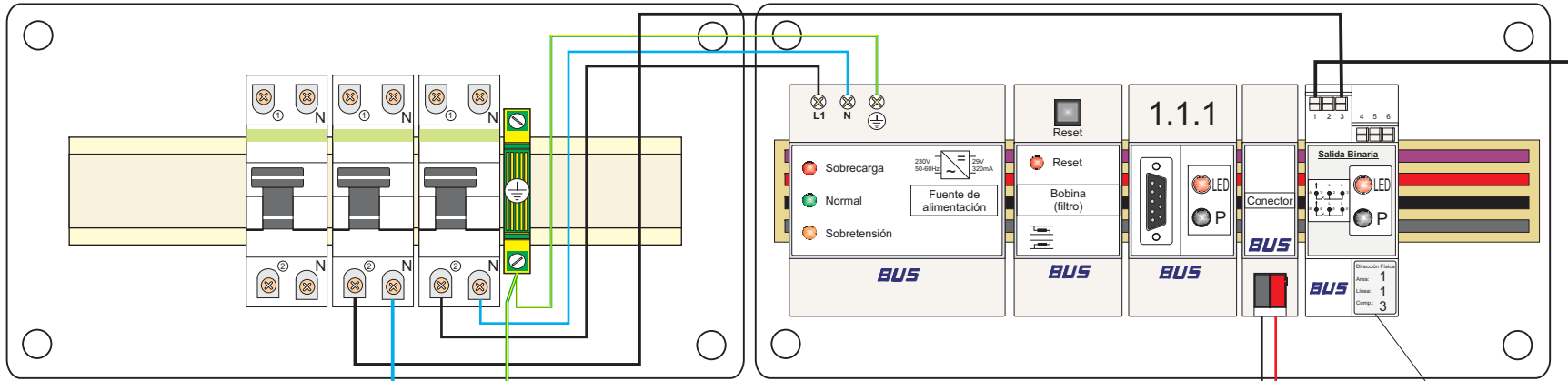


Dirección Física  
Area: 1  
Línea: 1  
Comp.: 3




1.1.2

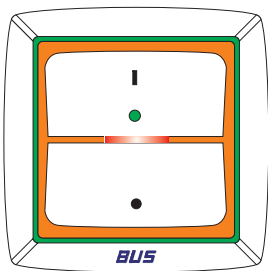

Pulsador

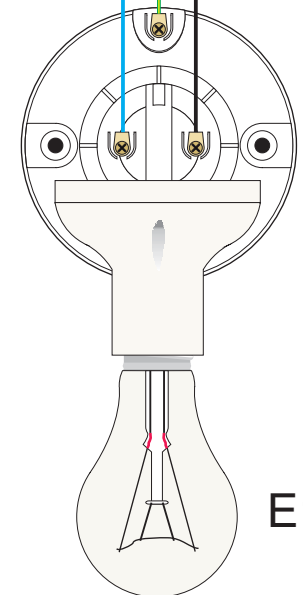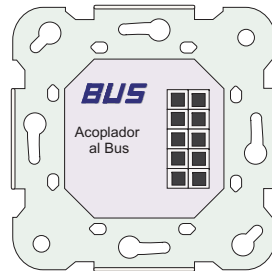

E1

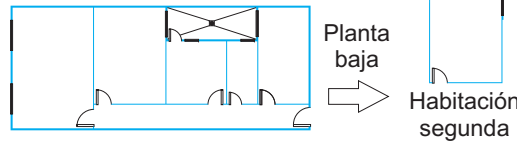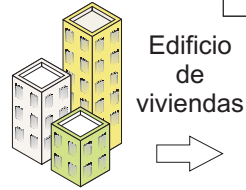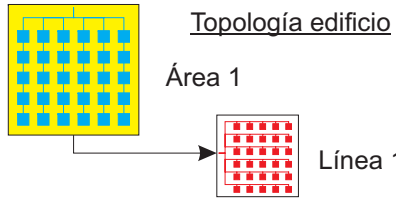

Grupos funcionales



### Direcciones de grupo

### Aparatos

### Funciones (Objetos de comunicación)

