Sonido

Cálculo. Adaptación de impedancias

FICHA Nº:

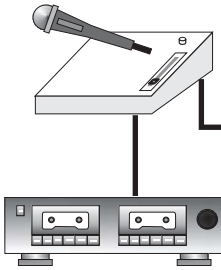

Amplificador de 80 W/ 2Ω, para 8 altavoces de interior de 10 W / 16Ω cada uno

Amplificador de 100 W/ 16Ω, para 8 trompetas de interior de 12 W / 8Ω cada una.

Amplificador de 150 W/ 4Ω, para 8 trompetas de exterior de 18 W / 8Ω cada una.

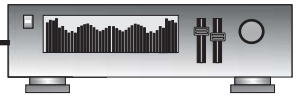

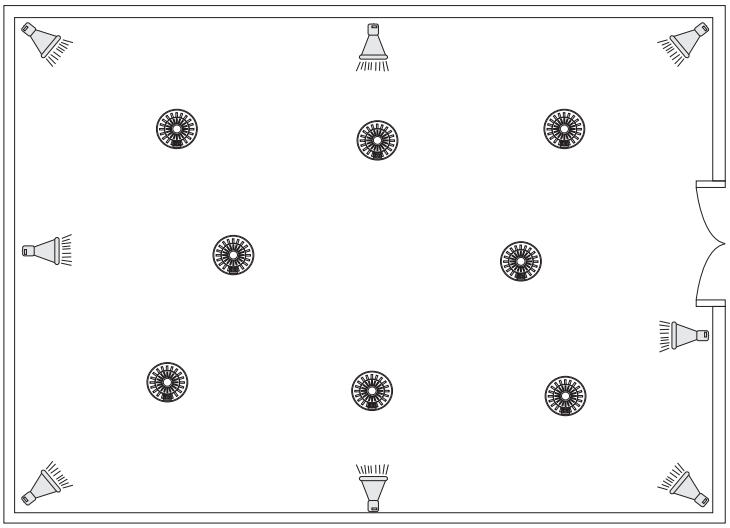

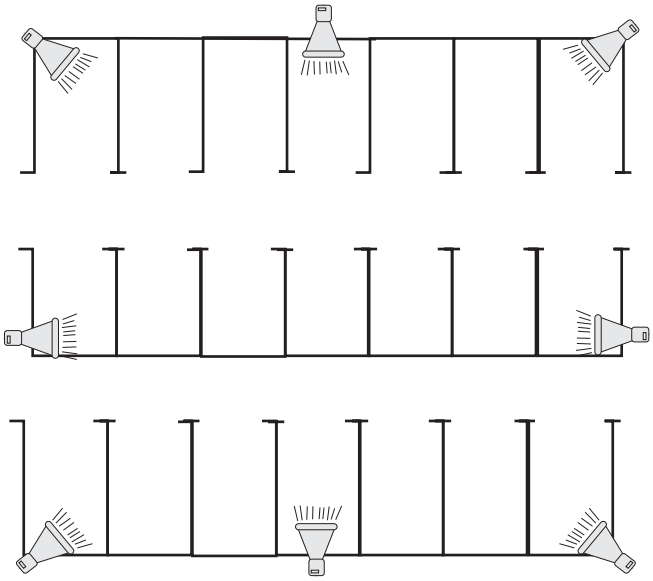

www.aulaelectrica.es

Nombre: